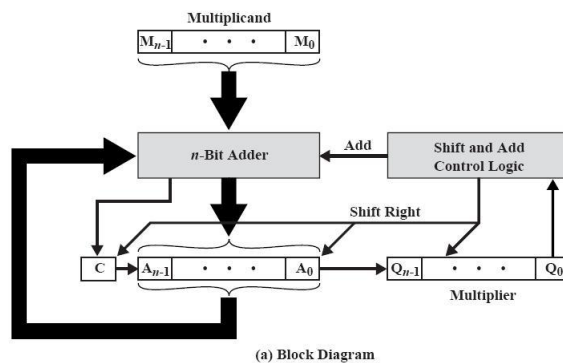


# Arytmetyka całkowitoliczbowa

## 1 Mnożenie

### 1.1 Mnożenie maszynowe liczb w naturalnym kodzie binarnym

Najpierw przyjrzymy się mnożeniu liczb nieujemnych. Na rysunku 1 przedstawiamy układ symulujący mnożenie pisemne. Bierzymy pierwszą od prawej cyfrę mnożnika  $Q$ . Jeśli napotkamy jedynekę to dodajemy mnożną  $M$  do rejestru  $A$  i przesuwamy bity ciągu rejestrów  $CAQ$  o jeden w prawo. Końcowy wynik zawarty jest w rejestrach  $AQ$ . Oczywiście jeśli dane wejściowe są liczbami  $n$ -bitowymi to wynik daje się zapisać na  $2n$ -bitach.



(a) Block Diagram


C	A	Q	M	
0	0000	1101	1011	Initial Values
0	1011	1101	1011	Add } First Shift } Cycle
0	0101	1110	1011	
0	0010	1111	1011	Shift } Second Cycle
0	1101	1111	1011	
0	0110	1111	1011	Add } Third Shift } Cycle
1	0001	1111	1011	
0	1000	1111	1011	Add } Fourth Shift } Cycle

Rysunek 1: Schemat blokowy układu mnożącego oraz przykład obliczeń:  $1011 \cdot 1101$

Oczywiście taki schemat mnożenia nie działa w przypadku reprezentacji uzupełnień do dwóch i liczb ujemnych. Najprostsze rozwiązanie tego problemu: przed mnożeniem przekształcić obydwie liczby na liczby dodatnie, przemnożyć i na koniec, jeśli wejściowe liczby miały różne znaki, zamienić wynik na ujemny. Nie jest to sposób zbyt elegancki. Możemy za to użyć **algorytmu Bootha**, o którym opowiemy za chwilę.

## 1.2 Mnożenie matrycowe

Wykonując pewne operacje równoległe możemy uzyskać całkowity czas mnożenia liniowy względem  $n$  (jeśli używamy zwykłego sumatora kaskadowego, to metoda z poprzedniego podrozdziału ma oczywiście czas proporcjonalny do kwadratu  $n$ ). Pomysł jest prosty: używamy jednej bramki AND na pomnożenie każdego bitu mnożnika przez każdy bit mnożnej, a następnie sumujemy uzyskane iloczyny częściowe (używając sumatorów). Oczywiście zysk czasowy uzyskujemy kosztem złożoności układu: użyta liczba bramek jest proporcjonalna do kwadratu  $n$ .

 

Rysunek 2: Układ realizujący mnożenie matrycowe (*array multiplier*)

## 1.3 Algorytm Booth'a


Algorytm Booth'a, oprócz tego, że będzie działał poprawnie dla reprezentacji uzupełnień do dwóch (w jednakowy sposób dla liczb dodatnich jak i ujemnych), to w dodatku będzie potrafił „przeskakiwać” szybko zarówno nad ciągami zer jak i ciągami jedynek w mnożniku (przedstawiony poprzednio algorytm dla liczb dodatnich dobrze radzi sobie tylko z zerami – wtedy wy-

konuje jedynie operację przesunięcia, bez sumowania; oczywiście aby wykorzystać tę własność należałoby odpowiednio zaimplementować ten algorytm sprzętowo - w rozwiązaniu sugerowanym przeze mnie na wykładzie czas działania całego układu jest niezależny od tego jakie liczby są na wejściu). Prosta własność jaka jest tu wykorzystywana: ciąg jedynek na pozycjach o wagach  $2^u$  do  $2^v$  odpowiada wartości  $2^{u+1} - 2^v$ . Np. 001110 ma wartość  $2^4 - 2^1 = 14$ .

Założmy, że danymi wejściowymi są  $M = b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0$  oraz  $Q = q_{n-1}q_{n-2} \dots q_1q_0$ . Przyjmijmy  $q_{-1} = 0$  oraz  $S = 0$ . Przeglądamy kolejne bity  $q$  zaczynając od prawej strony (dla  $i = 0, 1, \dots, n-1$ ). Jeśli  $q_i = q_{i-1}$  nie robimy nic. Jeśli  $q_i = 1$  oraz  $q_{i-1} = 0$  (pierwsza jedynka) odejmujemy od  $S$  liczbę  $M \cdot 2^i$ . Jeśli  $q_i = 0$  oraz  $q_{i-1} = 1$  (poprzednia jedynka była ostatnia) dodajemy do  $S$  liczbę  $M \cdot 2^i$ .

Dlaczego algorytm działa, jeśli dane podamy w reprezentacji uzupełnień do 2? W rzeczywistości wyliczamy wartość nasepującego wyrażenia:  $(q_{-1} - q_0) \cdot M \cdot 2^0 + (q_0 - q_1) \cdot M \cdot 2^1 \dots (q_{n-2} - q_{n-1}) \cdot M \cdot 2^{n-1}$ , które można zapisać jako  $M \cdot (-q_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} q_i \cdot 2^i)$ . A wyrażenie w nawiasie to dokładnie wartość liczby  $Q$  (przypomnij sobie jakie wagi mają bity w reprezentacji uzupełnień do 2).

Na rysunku 3 przedstawiamy blokowy zapis algorytmu Booth'a w wersji przeznaczony do implementacji sprzętowej. Mnożnik i mnożna umieszczane są w rejestrach  $Q$  i  $M$ . Dodatkowo używamy jednobitowego rejestru  $Q_{-1}$ . Logicznie rejestry ułożone są w ciąg  $AQQ_{-1}$ . Uwaga: przesunięcie jakie wykonujemy, gdy kolejne bity są jednakowe jest **przesunięciem arytmetycznym**: jeśli najbardziej znaczący bit kopiowanej liczby jest równy 1, to zwalniane przez niego pole uzupełniamy również jedynką, jeśli jest równy 0 - uzupełniamy zerem (sprawdziliśmy na wykładzie, że dopisanie kopii najbardziej znaczącego bitu z lewej strony liczby nie zmienia jej wartości w reprezentacji uzupełnień do dwóch).

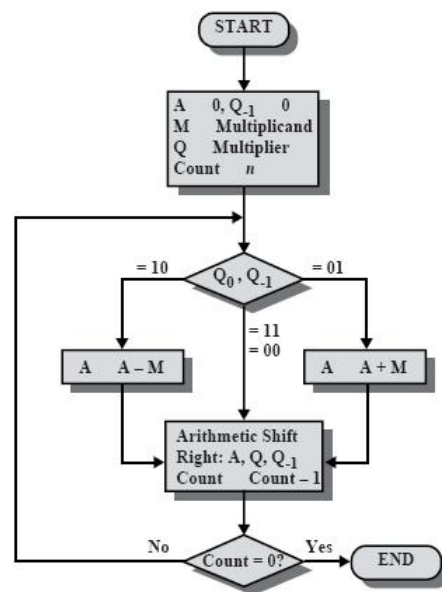

Rysunek 3: Algorytm Booth'a

Na rysunkach 4 i 5 przedstawione są przykłady działania algorytmu Booth'a.

A	Q	Q <sub>-1</sub>	M		
0000	0011	0	0111	Initial Values	
1001	0011	0	0111	A A - M	} First Cycle
1100	1001	1	0111	Shift	
1110	0100	1	0111	Shift	} Second Cycle
0101	0100	1	0111	A A + M	
0010	1010	0	0111	Shift	} Third Cycle
0001	0101	0	0111	Shift	
					} Fourth Cycle

Rysunek 4: Przykład zastosowania algorytmu Booth'a

0111		0111	
<u>×0011</u>	(0)	<u>×1101</u>	(0)
11111001	1-0	11111001	1-0
0000000	1-1	0000111	0-1
<u>000111</u>	0-1	<u>111001</u>	1-0
00010101	(21)	11101011	(-21)
	(a) $(7) \times (3) = (21)$		(b) $(7) \times (-3) = (-21)$
1001		1001	
<u>×0011</u>	(0)	<u>×1101</u>	(0)
00000111	1-0	00000111	1-0
0000000	1-1	1111001	0-1
<u>111001</u>	0-1	<u>000111</u>	1-0
11101011	(-21)	00010101	(21)
	(c) $(-7) \times (3) = (-21)$		(d) $(-7) \times (-3) = (21)$

Rysunek 5: Przykłady zastosowania algorytmu Booth'a

W pewnych sytuacjach algorytm Booth'a może być gorszy od prostego algorytmu przedstawionego na początku. Rozważmy ciąg bitów 01010101. W algorytmie Booth'a musimy wykonać aż osiem dodawań i odejmowań, podczas gdy algorytm prosty wymaga tylko czterech. Istnieją usprawnienia algorytmu Booth'a gwarantujące, że dodawań i odejmowań będzie najwyżej  $n/2$ .

## 2 Usprawnienie układów realizujących dodawanie i odejmowanie

Na jednym z poprzednich wykładów przedstawiliśmy układ sumatora kaskadowego. Wadą tego układu był długi czas obliczeń: sumator dodający  $i$ -te bity liczb wejściowych dawał poprawny wynik dopiero po tym jak otrzymał poprawne przeniesienie z sumatora  $i - 1$ . Zakładając, że pojedynczy sumator podaje poprawne przeniesienie po czasie  $t$ , całe  $n$ -bitowe dodawanie trwa mniej więcej  $nt$ . Nieco dokładniej: założmy, że każdy poziom bramek logicznych powoduje opóźnienie o 1 jednostkę czasu (uproszczenie!). Wtedy każdy sumator produkuje wynik w czasie 2 (dwie bramki XOR), a przeniesienie w czasie 3 (XOR, AND, OR). Jeżeli przeniesienie zapiszemy jako  $c_{i+1} = a_i b_i + a_i c_i + b_i c_i$  dostajemy przeniesienie w czasie 2. Użyjmy tej zmodyfikowanej wersji. Jaki jest całkowity czas obliczeń sumatora, np. 64-bitowego:  $2 \cdot 64 = 128$ .

Jednym z pomysłów na ulepszenie układu sumatora kaskadowego jest wyliczenie przeniesień dla kolejnych sumatorów szybciej, bez czekania na obliczenia poprzednich. Omówione poniżej rozwiązanie nazywa się metodą *podglądu przeniesienia* (*carry-lookahead*).

Oznaczmy  $g_i := a_i b_i$  (*generowanie* przeniesienia na  $i$ -tym poziomie) oraz  $p_i := a_i + b_i$  (*propagowanie* poprzedniego przeniesienia). Możemy zapisać:  $c_{i+1} = g_i + p_i c_i$ . I dalej  $c_{i+i} = g_i + p_i(g_{i-1} + p_{i-1}c_{i-1})$ . Aż do:  $c_{i+1} = g_i + p_i g_{i-1} + p_i p_{i-1} g_{i-2} + \dots + p_i p_{i-1} p_{i-2} \dots p_1 p_0 c_0$ . Zatem możemy każde przeniesienie wyliczyć w czasie stałym (trzy bramki opóźnienia). Cały 64-bitowy sumator może działać wtedy w czasie  $1+2+2=5$  (wyliczenie  $p_i$  oraz  $g_i +$  wyliczenie  $c_i +$  działanie pojedynczego sumatora). Oczywiście problem: liczba wejść bramek AND i OR - potrzebujemy bramek o 64 wejściach. Niepraktyczne.

Pierwsze rozwiązanie: zbudujemy układ działający tak jak opisano wyżej dla 4-bitów i traktujmy go jako „blok”. Przeniesienia między blokami podajemy w standardowy sposób. Zauważmy, że drugi blok dostaje przeniesienie po czasie 5, trzeci po czasie 9 ( $p_i$  i  $g_i$  liczy się wcześniej), itd. czwarty po 13, itd. Ostatni 16 ma przeniesienie wejściowe po czasie 61. Całkowity czas: 65. Wystarczą w tym przypadku bramki 4-wejściowe.

Kolejny pomysł: wprowadźmy funkcje propagowania  $P$  i  $G$  wyższego poziomu (jeden Blok wyższego poziomu będzie się składał z czterech bloków niższego):  $P_0 = p_3 p_2 p_1 p_0$  - blok 0 propaguje przeniesienie, jeśli każdy jego bit propaguje.  $G_0 = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0$  - blok 0 generuje przeniesienie jeśli generuje je któryś z jego bitów i propagowane jest ono na wyjście bloku. Analogicznie:  $P_1 = p_7 p_6 p_5 p_4$  oraz  $G_1 = g_7 + p_7 g_6 + p_7 p_6 g_5 + p_7 p_6 p_5 g_4$ , i tak samo dla  $i = 2, 3$ .

Teraz:  $c_4 = G_0 + P_0 c_0$ ,  $c_8 = G_1 + P_1 c_4$ ,  $c_{12} = G_2 + P_2 c_8$ . Podobnie jak poprzednio rozwijamy te wzory podstawiając odpowiednie wyrażenia pod zmienne  $c_i$  pojawiające się po lewych stronach równości.

Możemy wprowadzić jeszcze jeden poziom i wyliczać przeniesienia pomiędzy Blokami drugiego poziomu:  $c_{16}$ ,  $c_{32}$ ,  $c_{48}$ .

Stosując tą technikę dla sumatorów  $n$ -bitowych uzyskujemy w efekcie sumator o czasie działania rzędu  $\log n$ .